## Exercise 1-2

## Part 1

- 1. 請決定下列陣列的大小。請把這些陣列輸入 MATLAB,並使用 whos 指令或是工作區瀏覽器來查看答案。
  - (a)  $u=[10 \ 20*i \ 10+20];$
  - (b) v=[-1;20;3];
  - (c)  $w=[1 \ 0 \ -9; 2 \ -2 \ 0; 1 \ 2 \ 3];$
  - (d) x=[u' v];
  - (e) y(3,3)=-7;
  - (f) z=[zeros(4,1) ones(4,1) zeros(1,4)'];
  - (g) y(4)=x(2,1);
- 2. 上面的 x(2,1)的值是多少?
- 3. 上面的 y(2,1)的值是多少?
- 4. 在執行敘述(g)後,v(3)的值是多少?

## Part 2

- 6. 執行下列敘述後,請寫出 a 陣列的內容:
  - (a) a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9];

$$a([3\ 1],:)=a([1\ 3],:);$$

- (b)  $a=[1 \ 2 \ 3;4 \ 5 \ 6;7 \ 8 \ 9];$ 
  - $a([1 \ 3],:)=a([2 \ 2],:);$
- (c) a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9];
  - $a=a([2\ 2],:);$
- 7. 假設 a、b、c、d 定義如下。如果運算式合法的話,就計算其結果。如果運算式不合法,請解釋其不合法的理由。

$$a = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \qquad d = eye(2)$$

- (a) result = a \* d;
- (b) result =  $a \cdot d$ ;
- (c) result =  $a \cdot * c$ ;
- (d) result = a \* [c c];
- (e) result =  $a \cdot * [c c];$
- (f) result = a + b \* c;
- (g) result =  $a + b \cdot * c$ ;

2-3. 直角座標上的二維向量可以表示為直角座標(x,y)或極座標 $(r,\theta)$ ,如 圖 2.22 所示。兩組座標之間的變換關係為:

$$x = r\cos\theta \tag{2-40}$$


$$y = r\sin\theta \tag{2-41}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \tag{2-42}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} \tag{2-43}$$

使用 MATLAB 的求助系統查詢函式 atan2 的說明,並且使用此函式回答下列問題:

- (a) 編寫一個程式,可輸入二維直角座標向量,計算對應的極座標。角度  $\theta$  的單位是度。執行完畢後可顯示"The polar coordinates are ( ... , ... )"
- (b) 編寫一個程式,可輸入二維極座標向量(輸入角度的單位是度),計算對應的直角座標。執行完畢後可顯示"The rectangular coordinates are (…,…)"

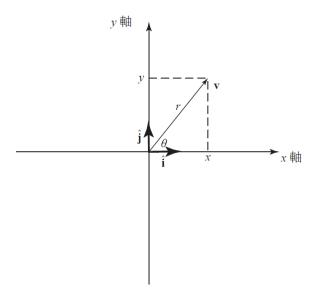

**圖 2.22** 向量  $\mathbf{v}$  可以表示為直角座標 (x,y) 或極座標  $(r,\theta)$ 

**2.7 計算兩個向量的夾角**。兩個向量的點乘積等於各別向量的大小與向量夾角 之餘弦的乘積。

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \cos \theta \tag{2.51}$$

請注意這個運算式可以使用在二維和三維的向量。請使用(2.51)式編寫一個程式,計算由使用者輸入的兩個二維向量的夾角。


2.13 **電阻功率**。圖 2.24 表示通過電阻的電壓降和電流。歐姆定律說明了一個電阻的電壓與電流的關係,

$$V = IR \tag{2-55}$$

而且電阻消耗的功率可以表示為

$$P = IV \tag{2-56}$$

撰寫一個程式計算,當流經一個  $1000 \Omega$  電阻的電壓從 1 伏特變化到 200 伏特,電阻所消耗的功率,並且產生兩個功率相對電壓的圖形,一個以瓦(W)表示功率,另一個以 dBW表示功率(dBW 即功率值相對於 1W 的 dB 值)。

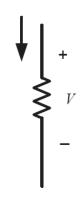


**圖 2.24** 通過電阻之電流與兩端之電壓降。

2.20 **飛機的旋轉半徑**。一物體在圓形路徑上以等切線速度*v* 移動,如圖 2.26 所示。物體在圓形路徑上移動的徑向加速度為:

$$a = \frac{v^2}{r} \tag{2-62}$$

其中,a是向心加速度,單位為  $m/s^2$ ,v 是物體的切線速度,單位為 m/s,而 r是旋轉半徑,單位為 m。假設此物體是一架飛機,請回答下列問題:

- (a)假設飛機以 0.85 馬赫(即 85% 的音速)飛行, 如果向心加速度是 2g, 則飛機的旋轉半徑是多少公尺?(請注意:對這個問題,你可以假設 1 馬赫等於 340 m/s,而 1g=9.81 m/s²。)
- (b)假設飛機的速度增加到 1.5 馬赫。則飛機的旋轉半徑變成多少?
- (c)假設向心加速度保持在2g,飛行速度為0.5 馬赫到2.0 馬赫之間,畫出飛機的旋轉半徑對飛行速度的圖形。
- (d)假設飛行員能承受的最大加速度為7g。在飛行速度為1.5 馬赫下的最小可能飛機旋轉半徑是多少公尺?
- (e)假設飛機以 0.85 馬赫等速飛行,向心加速度在 2 g 到 8 g 之間,畫出飛機的旋轉半徑對向心加速度(單位為 g)的圖形。

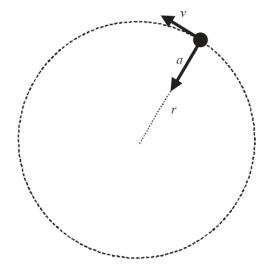

**圖 2.26** 受到向心加速度 a 而進行等速圓周運動的物體。